

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 14.

**ELEKTRONIKAI
ALAPISMERETEK**

**EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI
ÉRETTSÉGI VIZSGA**

**JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI
ÚTMUTATÓ**

**OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM**

Fontos tudnivalók

A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárolag a megadott pontszámok adhatók.

**A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van.
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek.**

Egyeszerű, rövid feladatok**Maximális pontszám: 40**

- 1.) Határozza meg az $R = 1,2 \text{ k}\Omega$ értékű, $P = 0,25 \text{ W}$ terhelhetőségű ellenállásra kapcsolható legnagyobb feszültséget!

$$U_{\max} = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{0,25 \text{ W} \cdot 1,2 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{17,3 \text{ V}}} \quad \text{3 pont}$$

- 2.) Határozza meg egy söntellenállás értékét! A rendelkezésre álló műszer méréshatára $I_0 = 10 \text{ mA}$, belső ellenállása $R_0 = 100 \Omega$. A kiterjesztett méréshatár $I = 100 \text{ mA}$.

$$R_s = \frac{U_s}{I_s} = \frac{I_0 \cdot R_0}{I - I_0} = \frac{10 \text{ mA} \cdot 100 \Omega}{100 \text{ mA} - 10 \text{ mA}} = \underline{\underline{11,11 \Omega}} \quad \text{3 pont}$$

- 3.) Tölts ki a táblázatot az első oszlopban található minta alapján!

20 mV	10 GΩ	100 nH	30 pF	50 μA	400 MW
$2 \cdot 10^{-2} \text{ V}$	$10^{10} \Omega$	10^{-7} H	$3 \cdot 10^{-11} \text{ F}$	$5 \cdot 10^{-5} \text{ A}$	$4 \cdot 10^8 \text{ W}$

4 pont

- 4.) Határozza meg az $U = 60 \text{ V}$ feszültségre feltöltött, $C = 4700 \mu\text{F}$ kapacitású kondenzátorban tárolt energiát!

$$W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2 = \frac{1}{2} \cdot 4,7 \cdot 10^{-3} \text{ F} \cdot (60 \text{ V})^2 = \underline{\underline{8,46 \text{ J}}} \quad \text{3 pont}$$

- 5.) A táblázatnak egy ideális kondenzátor áramának frekvenciafüggését kell kifejeznie. A tápfeszültség effektív értéke állandó. Egészítse ki a táblázatot!

f (kHz)	1	2	4	8	16
I (μA)	20	40	80	160	320

4 pont

- 6.) Határozza meg az egyfázisú fogyasztó hatásos teljesítményét a tápfeszültség, a tápáram és a fázisszög ismeretében! Adatok: $U = 230 \text{ V}$, $I = 6 \text{ A}$, $\varphi = 35^\circ$.

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 230 \text{ V} \cdot 6 \text{ A} \cdot \cos 35^\circ = \underline{\underline{1,13 \text{ kW}}} \quad \text{3 pont}$$


- 7.) Határozza meg egy FET meredekségét az alábbi mért értékek alapján:
 $U_{GS1} = -1,2 \text{ V}$ esetén $I_{D1} = 4,5 \text{ mA}$; $U_{GS2} = -1,4 \text{ V}$ esetén $I_{D2} = 3,6 \text{ mA}$!
Mérés közben U_{DS} értéke állandó.

$$S = \frac{I_{D2} - I_{D1}}{U_{GS2} - U_{GS1}} = \frac{3,6 \text{ mA} - 4,5 \text{ mA}}{-1,4 \text{ V} - (-1,2 \text{ V})} = \underline{\underline{4,5 \text{ mS}}} \quad \text{3 pont}$$

- 8.) Számítsa ki az $A_u = -50$ feszültségerősítésű, $R_{be} = 10 \text{ k}\Omega$ bemeneti ellenállású, $R_t = 1 \text{ k}\Omega$ ellenállással terhelt erősítő teljesítményerősítését!

$$A_p = A_u^2 \cdot \frac{R_{be}}{R_t} = (-50)^2 \cdot \frac{10 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{2,5 \cdot 10^4}}$$
4 pont

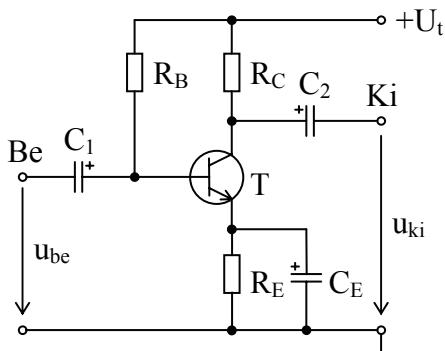- 9.) Rajzoljon közös emitteres erősítő alapkapcsolást 1 db NPN tranzisztor, 3 db ellenállás (R_B , R_C , R_E) és 3 db elektrolit-kondenzátor felhasználásával!



4 pont

- 10.) Határozza meg egy $P_{ki} = 150 \text{ W}$ szinuszos kimeneti teljesítményű erősítő kimeneti áramát! Az erősítő kimenetére $R_t = 4 \Omega$ terhelő ellenállás csatlakozik.

$$I_{ki} = \sqrt{\frac{P_{ki}}{R_t}} = \sqrt{\frac{150 \text{ W}}{4 \Omega}} = \underline{\underline{6,12 \text{ A}}}$$
3 pont

- 11.) Írja fel a kétváltozós ekvivalencia függvény algebrai alakját, és töltse ki az igazságtáblázatát!

A	B	F^2
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3 pont

- 12.) Írja fel az alábbi logikai függvény szabályos (kanonikus) algebrai alakját! A legnagyobb helyi értékű változót A-val jelölje! A függvényt nem kell egyszerűsítenie.

$$F^4 = \Pi^4(2, 4, 9, 14)$$

$$F^4 = (\overline{A} + \overline{B} + C + \overline{D}) \cdot (\overline{A} + B + \overline{C} + \overline{D}) \cdot (A + \overline{B} + \overline{C} + D) \cdot (A + B + C + \overline{D})$$
3 pont

Összetett feladatok**Maximális pontszám: 60****1. feladat****Maximális pontszám: 15**

a) $Y_{11} = \left. \frac{I_1}{U_1} \right|_{U_2=0}$

$$Y_{11} = \frac{I_1}{I_1 \cdot [R_1 + (R_2 \times R_3)]} = \frac{1}{R_1 + (R_2 \times R_3)} = \frac{1}{0,3\text{k}\Omega + (1,5\text{k}\Omega \times 1,2\text{k}\Omega)} = \underline{\underline{1,03\text{mS}}}$$

3 pont

$$Y_{21} = \left. -\frac{I_2}{U_1} \right|_{U_2=0}$$

$$Y_{21} = -\frac{\frac{U_1}{R_1 + (R_2 \times R_3)} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3}}{U_1} = -\frac{1}{R_1 + (R_2 \times R_3)} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3}$$

$$Y_{21} = -\frac{1}{0,3\text{k}\Omega + (1,5\text{k}\Omega \times 1,2\text{k}\Omega)} \cdot \frac{1,5\text{k}\Omega}{1,5\text{k}\Omega + 1,2\text{k}\Omega} = \underline{\underline{-575\mu\text{S}}} \quad \textbf{4 pont}$$

$$Y_{22} = \left. \frac{I_2}{U_2} \right|_{U_1=0}$$

$$Y_{22} = \frac{I_2}{I_2 \cdot \{R_4 \times [R_3 + (R_1 \times R_2)]\}} = \frac{1}{R_4 \times [R_3 + (R_1 \times R_2)]}$$

$$Y_{22} = \frac{1}{R_4 \times [R_3 + (R_1 \times R_2)]} = \frac{1}{1,8\text{k}\Omega \times [1,2\text{k}\Omega + (0,3\text{k}\Omega \times 1,5\text{k}\Omega)]} = \underline{\underline{1,25\text{mS}}}$$

4 pont

b) $U_2 = U_1 \cdot \frac{R_2 \times (R_3 + R_4)}{R_1 + [R_2 \times (R_3 + R_4)]} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4}$

$$U_2 = 2,4\text{V} \cdot \frac{1,5\text{k}\Omega \times (1,2\text{k}\Omega + 1,8\text{k}\Omega)}{0,3\text{k}\Omega + [1,5\text{k}\Omega \times (1,2\text{k}\Omega + 1,8\text{k}\Omega)]} \cdot \frac{1,8\text{k}\Omega}{1,2\text{k}\Omega + 1,8\text{k}\Omega} = \underline{\underline{1,11\text{V}}} \quad \textbf{4 pont}$$

2. feladat**Maximális pontszám: 15**

a) $X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot 6,4 \text{ kHz} \cdot 25 \text{ mH} = 1,005 \text{ k}\Omega$ **2 pont**

$$X_C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 6,4 \text{ kHz} \cdot 15 \text{ nF}} = 1,658 \text{ k}\Omega$$
 2 pont


b) $I_R = \frac{U}{R} = \frac{6 \text{ V}}{2,4 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{2,5 \text{ mA}}}$ **1 pont**

$$I_L = \frac{U}{X_L} = \frac{6 \text{ V}}{1,005 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{5,97 \text{ mA}}}$$
 1 pont

$$I_C = \frac{U}{X_C} = \frac{6 \text{ V}}{1,658 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{3,62 \text{ mA}}}$$
 1 pont

$$I = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2} = \sqrt{(2,5 \text{ mA})^2 + (5,97 \text{ mA} - 3,62 \text{ mA})^2} = \underline{\underline{3,43 \text{ mA}}}$$
 3 pont

c)

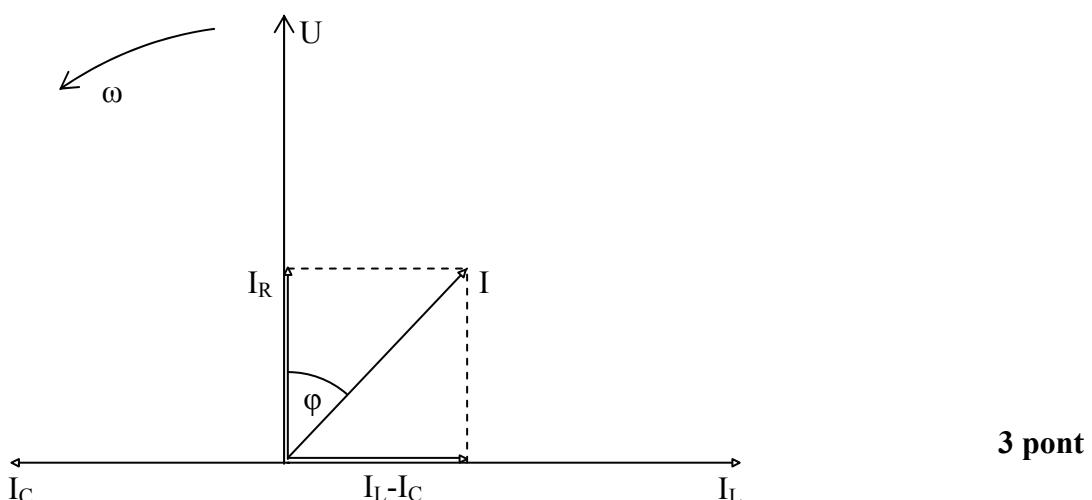

d) $\varphi = \arctg \frac{I_L - I_C}{I_R} = \arctg \frac{5,97 \text{ mA} - 3,62 \text{ mA}}{2,5 \text{ mA}} = \underline{\underline{43,2^\circ}}$ **2 pont**

3. feladat**Maximális pontszám: 15**

a) $R_3 = R_2 = \underline{\underline{750\text{k}\Omega}}$ **1 pont**

$R_6 = R_4 \times R_5 = 10\text{k}\Omega \times 100\text{k}\Omega = \underline{\underline{9,09\text{k}\Omega}}$ **2 pont**

b) $A_u = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \left(-\frac{R_5}{R_4} \right) = -\frac{750\text{k}\Omega}{30\text{k}\Omega} \cdot \left(-\frac{100\text{k}\Omega}{10\text{k}\Omega} \right) = \underline{\underline{250}}$ **2 pont**

$a_u = 20 \cdot \lg A_u = 20 \cdot \lg 250 = \underline{\underline{47,96\text{dB}}}$ **2 pont**

c) $p_{ki} = \frac{(A_u \cdot u_{be})^2}{R_t} = \frac{(250 \cdot 0,015\text{V})^2}{2 \cdot 10^3 \Omega} = \underline{\underline{7,03\text{mW}}}$ **3 pont**

d) $C_1 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_{a1} \cdot (R_g + R_1)} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 5\text{Hz} \cdot (5 \cdot 10^3 \Omega + 30 \cdot 10^3 \Omega)} = \underline{\underline{909\text{nF}}}$ **3 pont**

e) $C_2 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_{a2} \cdot R_t} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 10\text{Hz} \cdot 2 \cdot 10^3 \Omega} = \underline{\underline{7,96\mu\text{F}}}$ **2 pont**


4. feladat**Maximális pontszám: 15****a)**

		C	
		1 ₁	1 ₃
A		1 ₅	1 ₇
		1 ₁₂	1 ₁₃
		1 ₈	1 ₉
D		1 ₁₁	1 ₁₅
		1 ₁₀	1 ₁₄
		1 ₂	1 ₁
		0	1 ₁
		7	6
		4	5

$$F^4 = A \cdot \overline{B} + \overline{B} \cdot D + C \cdot D$$

4 pont

b) $F^4 = A \cdot \overline{B} + \overline{B} \cdot D + C \cdot D = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} + \overline{\overline{B} \cdot D} + \overline{\overline{C} \cdot D} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} \cdot \overline{\overline{B} \cdot D} \cdot \overline{\overline{C} \cdot D}$

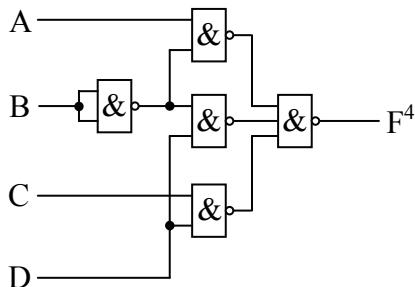**4 pont****c)**

		C	
		1 ₁₅	1 ₁₄
A		1 ₁₁	1 ₁₀
		1 ₃	1 ₂
		7	6
D		1 ₁₂	1 ₁₃
		8	1 ₉
		0	1 ₁
		4	5


$$F^4 = \Pi^4(1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 15)$$

2 pont

$$F^4 = (A + D) \cdot (\overline{B} + C) \cdot (\overline{B} + D)$$

2 pont**d)**

$$F^4 = (A + D) \cdot (\overline{B} + C) \cdot (\overline{B} + D) = \overline{(A + D)} \cdot \overline{(\overline{B} + C)} \cdot \overline{(\overline{B} + D)} = \overline{A + D} + \overline{\overline{B} + C} + \overline{\overline{B} + D}$$

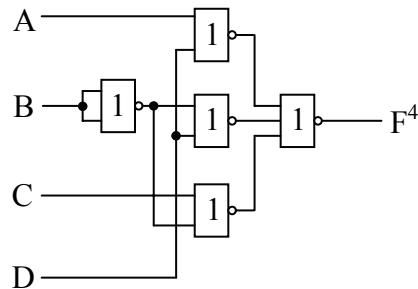**3 pont**

Az írásbeli vizsga értékelésének szabályai

Az egyszerű, rövid feladatok és az összetett feladatok megoldásának értékelésénél kötelező a központilag összeállított javítási útmutatónak való megfelelés.

A tényleges pontszámokat – a számolást (méretezést) is igénylő megoldások értékelésénél – az alábbi táblázat alapján kell kialakítani:

Mennyiségi szempontok		Minőségi szempontok		A feladat megoldásának dokumentálása	
Elemei	Aránya	Elemei	Aránya	Elemei	Aránya
• a megoldottság szintje	70%	• a megoldás logikája • kreativitás • pontosság • a mértékegységek használata	20%	• rendezettség • áttekinthetőség • szabványos jelölések alkalmazása • műszaki, formai és esztétikai elvárásoknak megfelelés	10%

A maximális pontszám tehát csak akkor adható meg, ha a megoldás a mennyiségi szempontok mellett a minőségi szempontokat és a feladat megoldásának dokumentálására vonatkozó elvárásokat maradéktalanul kielégíti.

Az egyszerű, rövid feladatok pontozása

1. kérdés (3 pont)

Képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

2. kérdés (3 pont)

Képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

3. kérdés (4 pont)

A pontszám eggyel kevesebb a helyes válaszok számánál.

0-1 helyes válasz: 0 pont, 2 helyes válasz: 1 pont 3 helyes válasz: 2 pont

4 helyes válasz: 3 pont 5 helyes válasz: 4 pont

4. kérdés (3 pont)

Képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

5. kérdés (4 pont)

A pontszám azonos a helyes válaszok számával.

6. kérdés (3 pont)

Képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

7. kérdés (3 pont)

Képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

8. kérdés (4 pont)

Képlet 2 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

9. kérdés (4 pont)

Hibátlan kapcsolás 3 pont, szabványos rajzjelek 1 pont. Működéstelen kapcsolásra pont nem adható.

10. kérdés (3 pont)

Képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

11. kérdés (3 pont)

Algebrai alak 1 pont, igazságtáblázat 2 pont.

12. kérdés (3 pont)

Hibátlan algebrai alak 3 pont. Egy hiba esetén 2 pont, több hiba esetén 0 pont.

Az összetett feladatok mennyiségi értékelésének általános szabályai

A megoldási útmutatótól eltérő, de szakmailag jó megoldásokat is el kell fogadni a feltüntetett pontszámokkal.

A feladatra (részfeladatra) adható maximális pontszámot csak akkor kaphatja meg a vizsgázó, ha a képletbe az adatokat szakszerűen behelyettesíti, és így számítja ki a végeredményt.

Az adatok normál alakban való használatát indokolt esetben kell megkövetelni.

A végeredmény csak akkor fogadható el teljes pontszámmal, ha az eredmény számértéke és mértékegysége is kifogástalan.

A részkérdésekre adható legkisebb pontszám 1 pont, tört pontszám nem adható.

Összefüggő részkérdések esetén ha hibás valamelyik részfeladat eredménye, akkor a hibás eredmény következő részfeladatban (részfeladatokban) való felhasználása esetén a kifogástalan megoldásokra a feltüntetett pontokat kell adni.

Mindazonáltal értelemszerűen pontlevonást eredményez, ha:

- a további részeredmény szakmailag egyértelműen lehetetlen, illetve extrém,
- a felhasznált részeredmény csökkenti az utána következő részfeladat(ok) megoldásának bonyolultságát.

Összetett feladatok pontozása**1. feladat****Maximális pontszám: 15**

a) Az Y_{11} paraméter számításánál: képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

Az Y_{21} és Y_{22} paraméter számításánál: képlet 2 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont. **Maximum 11 pont**

b) U_2 meghatározásánál képlet 2 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

Maximum 4 pont

2. feladat**Maximális pontszám: 15**

a) X_L meghatározásánál képlet 1 pont, behelyettesítés és eredmény 1 pont.

X_C meghatározásánál képlet 1 pont, behelyettesítés és eredmény 1 pont.

Maximum 4 pont

b) I_R számítása 1 pont, I_L számítása 1 pont, I_C számítása 1 pont. I számításánál képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont. **Maximum 6 pont**

c) Hibátlan vektorábra 3 pont. Hibánként 1 pont levonás, de a pontszám csak nulláig csökkenhető. **Maximum 3 pont**

d) A fázisszög meghatározásánál képlet 1 pont, behelyettesítés és eredmény 1 pont.

Maximum 2 pont

3. feladat**Maximális pontszám: 15**

- a) R_3 meghatározása 1 pont. R_6 meghatározásánál képlet 1 pont, behelyettesítés és eredmény 1 pont. **Maximum 3 pont**
- b) A_u számításánál képlet 1 pont, behelyettesítés és eredmény 1 pont; a_u számításánál képlet 1 pont, behelyettesítés és eredmény 1 pont. **Maximum 4 pont**
- c) p_{ki} számításánál képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont. **Maximum 3 pont**
- d) C_1 számításánál képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont. **Maximum 3 pont**
- e) C_2 számításánál képlet 1 pont, behelyettesítés és eredmény 1 pont. **Maximum 2 pont**

4. feladat**Maximális pontszám: 15**

- a) Kitöltött grafikus tábla 2 pont, egyszerűsített függvény 2 pont, összesen **4 pont**. Logikailag helyes, de nem a legegyszerűbb alak megadása esetén 1 pont levonás.
- b) A feladatra összesen **4 pont** adható. Logikailag helyes, de ötnél több NAND kaput tartalmazó megoldás esetén maximálisan 3 pont adható.
- c) A megoldásra maximum **4 pont** adható. Konjunktív sorszámos alak meghatározása 2 pont, függvény egyszerűsítése 2 pont.
- d) A függvény átírásának elhagyása nem jár pontvesztéssel, ha a megvalósítás helyes. A feladatra összesen **3 pont** adható. Logikailag helyes, de ötnél több NOR kaput tartalmazó megoldás esetén maximálisan 2 pont adható.

A fenti pontszámok a mennyiségi szempontokat veszik figyelembe. Az így kapott pontszámok a táblázat által megadott mértékben csökkenthetők, ha a minőségi szempontok nem érvényesülnek, vagy a feladat megoldásának dokumentálása kifogásolható.
