



JÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. október 14.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2013. október 14. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma
Tisztázati
Piszkozati

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fontos tudnivalók

Az írásbeli dolgozat megoldásához segédeszközöként csak szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, rajzeszközök, sablonok, és vonalzók használhatók. Az íráshoz kék színű tollat, a rajzoláshoz grafitceruzát kell használni. Az egyszerű, rövid feladatokat a feladatlapon, a kérdések alatt rendelkezésre álló szabad helyen kell megoldani. Az összetett feladatok megoldása a felügyelőtanárok által kiosztott pótlapokon történik. A pótlapokat lapszámozással kell ellátni, és fel kell tüntetni rajtuk az azonosító jelet.

A számítást igénylő feladatoknál ügyelni kell az összefüggés (például helyes felírására, a szakszerű behelyettesítésre és a helyes számolásra. Ezek bármelyikének hiánya pontlevonással jár. A végeredmény csak akkor fogadható el teljes pontszámmal, ha annak számértéke és mértékeegysége kifogástalan.

A feladatok megoldásánál ügyelni kell az írásbeli dolgozat rendezettségére, az áttekinthetőségre, a szabványos jelölések alkalmazására, a műszaki, formai és esztétikai elvárásoknak törtenő megfelelére. Ezek hiánya pontlevonással jár. A megoldásban az esetleges hibás részeket egy ferde vonallal kell áthúzni.

A megoldási időn belül lehetőség van tisztázat készítésére is. Ebben az esetben egy „Piszkozat” és egy „Tisztázat” készül folyamatos oldalszámozással.

Egyszerű, rövid feladatok**Maximális pontszám: 40**

- 1.) Határozza meg a $d = 1,2 \text{ mm}$ átmérőjű, kör keresztmetszetű huzalban fellépő áramszűréséget, ha a benne folyó áramerősség $I = 3,5 \text{ A}$! (3 pont)

$$J =$$

- 2.) Határozza meg három párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredő vezetőképességét!
Adatok: $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 15 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 30 \text{ k}\Omega$. (3 pont)

$$G =$$


- 3.) Határozza meg két pontszerű villamos töltés között ható erő abszolút értékét!
Adatok: $Q_1 = Q_2 = 10 \mu\text{C}$, $r = 200 \text{ mm}$, $\epsilon = \epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V} \cdot \text{m}}$. (4 pont)

$$F =$$

- 4.) Egészítse ki a táblázatot! A táblázatnak egy ideálisnak tekinthető kondenzátor kapacitív szuszceptanciájának frekvenciafüggését kell kifejeznie. (4 pont)


$f (\text{kHz})$	2	4	6	8	10
$B_C (\text{mS})$			1,5		

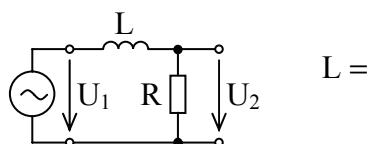- 5.) Határozza meg az alábbi négypólus L induktivitásának értékét, ha $R = 1 \text{ k}\Omega$, a határfrekvencia pedig $f_h = 4 \text{ kHz}$! (3 pont)



$$L =$$

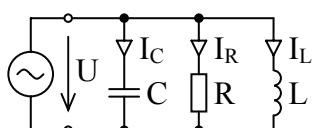- 6.) Határozza meg a generátort terhelő impedanciát!
Adatok: $U = 5 \text{ V}$, $I_C = 200 \mu\text{A}$, $I_R = 50 \mu\text{A}$, $I_L = 150 \mu\text{A}$. (3 pont)



$$Z =$$



- 7.) Határozza meg egy terheletlen közös source-ú erősítő alapkapcsolás feszültségerősítését!
Adatok: $y_{21S} = 3,5 \text{ mS}$, $y_{22S} = 25 \mu\text{S}$, $R_D = 10 \text{ k}\Omega$. (4 pont)

$$A_u =$$

- 8.) Határozza meg az $A_u = -10$ feszültségerősítésű, $R_{be} = 1 \text{ k}\Omega$ bemeneti ellenállású, $R_t = 4 \Omega$ ellenállással terhelt erősítő teljesítményerősítését dB-ben! (3 pont)



$$a_p =$$

- 9.) Rajzoljon fázist nem fordító erősítő kapcsolást 1 db műveleti erősítő, 3 db ellenállás és 2 db csatoló kondenzátor felhasználásával! Igényes szabadkézi vázlat is megfelel.
(4 pont)

- ¹¹⁾ All 12 of the 1111 subjects in the study had at least one child.

$\Delta QE43 =$

- 12.) Ábrázolja Veitch-táblában az $F^3 = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$ logikai függvényt! A legnagyobb helyi értékű változót A-val jelöltük (3 pont)

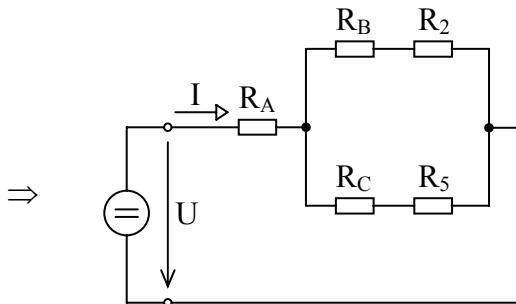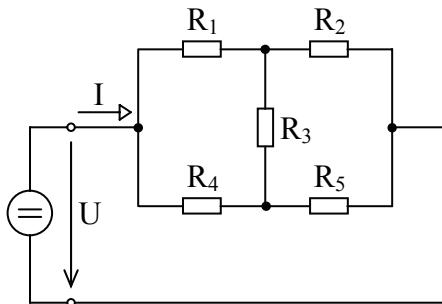Összetett feladatok**Maximális pontszám: 60****1. feladat****Maximális pontszám: 15****Egyenáramú hálózat számítása**

a) Eredeti kapcsolás

b) Delta-csillag átalakítás utáni kapcsolás


Adatok:

$$R_1 = 200 \Omega \quad R_2 = 150 \Omega \quad R_3 = 240 \Omega \quad R_4 = 300 \Omega \quad R_5 = 360 \Omega$$

$$U = 30 \text{ V}$$

Feladatok:

- a) Számítsa ki a delta-csillag átalakítás utáni R_A , R_B és R_C ellenállás értékét!
- b) Határozza meg a hálózat áramfelvételét (I)!
- c) Határozza meg az R_5 ellenállás áramát (I_5)!

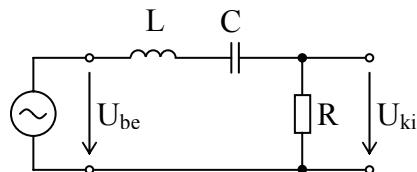
2. feladat**Maximális pontszám: 15****Váltakozó áramú hálózat számítása**

Adatok:

$$U_{be} = 3 \text{ V} \quad f = 5 \text{ kHz} \quad X_L = 2,4 \text{ k}\Omega \quad X_C = 1,5 \text{ k}\Omega \quad R = 1,2 \text{ k}\Omega$$

Feladatok:

- a) Határozza meg a generátort terhelő impedanciát és áramot (Z , I)!
- b) Határozza meg a reaktenciák és az ohmos ellenállás feszültségét (U_L , U_C , U_R)!
- c) Készítsen vektorábrát! Az ábrának minden feszültséget és áramot tartalmaznia kell. Igényes szabadkézi vázlat is megfelel.
- d) Határozza meg az U_{be} és U_{ki} feszültség között fellépő fázisszög abszolút értékét (ϕ)!
- e) Határozza meg az induktivitás és a kapacitás értékét (L , C)!

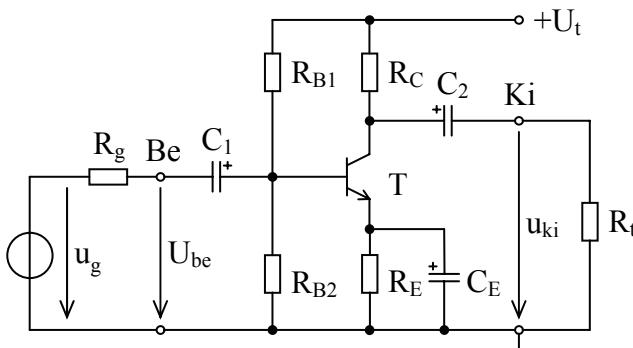3. feladat**Maximális pontszám: 15****Erősítő alapkapcsolás számítása**

Adatok:

$$\begin{aligned} R_{B1} &= 150 \text{ k}\Omega & R_{B2} &= 47 \text{ k}\Omega & R_C &= 5,1 \text{ k}\Omega & R_g &= 600 \Omega & R_t &= 5 \text{ k}\Omega \\ h_{11E} &= 3,8 \text{ k}\Omega & h_{21E} &= 210 & h_{22E} &= 24 \mu\text{S} & u_g &= 20 \text{ mV} \end{aligned}$$

Feladatok:

- Rajzolja le a fenti kapcsolás váltakozó áramú, kisjelű, kisfrekvenciás helyettesítő képet! Igényes szabadkézi vázlat is megfelel.
- Számítsa ki a fokozat bemeneti és kimeneti ellenállását (R_{be} , R_{ki})!
- Határozza meg a feszültségerősítés értékét viszonyszámként és dB-ben (A_u , a_u)!
- Határozza meg a bemeneti és a kimeneti feszültség értékét (u_{be} , u_{ki})!

4. feladat**Maximális pontszám: 15****Kombinációs hálózat tervezése**

Adott a logikai függvény igazságáblázata:

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Feladatok:

- Írja le a függvény diszjunktív sorszámos alakját!
- Egyszerűsítse a függvényt grafikus módszerrel!
- Valósítsa meg az egyszerűsített függvényt két és hárombemenetű NAND kapukkal!
A változók csak ponált alakban állnak rendelkezésre.
- Hozza létre a függvény konjunktív sorszámos alakját!
Egyszerűsítse a konjunktív függvényt!
- Valósítsa meg az egyszerűsített függvényt két és hárombemenetű NOR kapukkal!
A változók csak ponált alakban állnak rendelkezésre.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

témakör	a feladat sorszáma	maximális pontszám	elérte pontszám	a témakör maximális pontszáma	a témakör elérte pontszáma
Egyszerű, rövid feladatok	1.	3		40	
	2.	3			
	3.	4			
	4.	4			
	5.	3			
	6.	3			
	7.	4			
	8.	3			
	9.	4			
	10.	3			
	11.	3			
	12.	3			
Összetett feladatok	1.	15		60	
	2.	15			
	3.	15			
	4.	15			
Az írásbeli vizsgarész pontszáma				100	

javító tanár

Dátum:

	pontszáma egész számra kerekítve	programba beírt egész pontszám
Egyszerű, rövid feladatok		
Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző

Dátum:

Dátum: