

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. október 18.

**ELEKTRONIKAI
ALAPISMERETEK**

**KÖZÉPSZINTŰ
ÍRÁSBELI VIZSGA**

2010. október 18. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Pótlapok száma
Tisztázati
Piszkozati

**NEMZETI ERŐFORRÁS
MINISZTÉRIUM**

Fontos tudnivalók

Az írásbeli dolgozat megoldásához segédeszközöként csak nem programozható számológép használható! Az íráshoz kék színű tollat, a rajzoláshoz grafitceruzát kell használni! Az egyszerű, rövid feladatokat a feladatlapon, a kérdések alatt rendelkezésre álló szabad helyen kell megoldani! Az összetett feladatok megoldása a felügyelő tanárok által kiosztott pótlapokon történik, a név és az osztály feltüntetésével. A pótlapokat lapszámozással kell ellátni.

A számítást igénylő feladatoknál ügyelni kell az összefüggés (például helyes felírására, a szakszerű behelyettesítésre és a helyes számolásra. Ezek bármelyikének hiánya pontlevonást jelent. A végeredmény csak akkor fogadható el teljes pontszámmal, ha annak számértéke és mértékeegysége kifogástalan.

A feladatok megoldásánál ügyelni kell az írásbeli dolgozat rendezettségére, az áttekinthetőségre, a szabványos jelölések alkalmazására, a műszaki, formai és esztétikai elvárásoknak való megfelelésre. Ezek hiánya pontlevonást jelent. A megoldásban az esetleges hibás részeket egy ferde vonallal kell áthúzni.

A megoldási időn belül lehetőség van tisztázat készítésére is. Ebben az esetben egy „Piszkozat” és egy „Tisztázat” készül folyamatos oldalszámozással.

Egyszerű, rövid feladatok**Maximális pontszám: 40**

- 1.) Tölts ki a táblázatot az első oszlopban található minta alapján! (4 pont)

$15\mu\text{A}$	470nF	50kHz	20mH	$2,2\text{M}\Omega$
$1,5 \cdot 10^{-5}\text{ A}$				

- 2.) Határozza meg $T_2 = 80^\circ\text{C}$ hőmérsékleten egy tekercs egyenáramú ellenállását (R_2)!

Az ellenállás $T_1 = 20^\circ\text{C}$ hőmérsékleten $R_1 = 20\Omega$ értékű.

A hőfoktényező: $\alpha = 0,004\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.

(4 pont)

$$R_2 =$$

- 3.) Számítsa ki az $R = 0,82\Omega$ értékű, $P = 4\text{ W}$ terhelhetőségű ellenálláson átengedhető legnagyobb áramerősséget! (3 pont)

$$I =$$

- 4.) Határozza meg három sorosan kapcsolt kondenzátor eredő kapacitását!

Adatok: $C_1 = 100\text{nF}$, $C_2 = 150\text{nF}$, $C_3 = 300\text{nF}$. (3 pont)

$$C =$$

- 5.) A táblázatnak a kapacitív reaktancia frekvenciafüggését kell kifejeznie.

Egészítse ki a táblázatot! (3 pont)

$f(\text{kHz})$	1	2	3	4
$X_C(\text{k}\Omega)$	36			

- 6.) Határozza meg egy soros R-L kapcsolás impedanciáját!

Adatok: $R = 200\Omega$, $X_L = 150\Omega$. (3 pont)

$$Z =$$

- 7.) Határozza meg egy LED előtét-ellenállását! A LED-et $U_t = 6\text{ V}$ tápfeszültségről kell működtetni az $U_{AK0} = 1,6\text{ V}$, $I_{A0} = 20\text{ mA}$ munkapontban. (3 pont)

$$R =$$

-
- 8.) Határozza meg egy bipoláris tranzisztor h_{21E} paraméterét a következő mért értékek alapján: $I_{B1} = 10 \mu A$ esetén $I_{C1} = 1,5 \text{ mA}$; $I_{B2} = 20 \mu A$ esetén $I_{C2} = 3 \text{ mA}$! Mérés közben a kollektor-emitter feszültség állandó. (3 pont)

$$h_{21E} =$$

- 9.) Rajzoljon közös emitteres erősítő alapkapsolást 1 db NPN tranzisztor, 4 db ellenállás és 3 db kondenzátor felhasználásával! (4 pont)

- 10.) Határozza meg egy erősítő áramerősítését! A feszültségerősítés $A_u = 100$, az erősítő bemeneti ellenállása $R_{be} = 10 \text{ k}\Omega$, a terhelő ellenállás $R_t = 2 \text{ k}\Omega$! (3 pont)


$$A_i =$$

- 11.) Írja fel az alábbi logikai függvény sorszámos alakját! A legnagyobb helyi értékű változót A-val jelöltük. (3 pont)

$$F^4 = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot D + A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D} + A \cdot B \cdot C \cdot \overline{D}$$

$$F^4 =$$


- 12.) Rajzoljon kétváltozós NOR függvényt kétbemenetű NAND kapuk felhasználásával megvalósító logikai hálózatot! (4 pont)

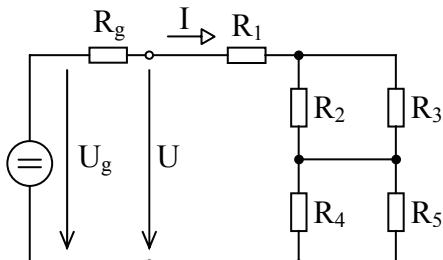Összetett feladatok**Maximális pontszám: 60****1. feladat****15 pont****Egyenáramú hálózat számítása**

Adatok:
 $U = 20 \text{ V}$ $R_1 = 30 \Omega$
 $R_2 = 150 \Omega$ $R_3 = 300 \Omega$
 $R_4 = 200 \Omega$ $R_5 = 300 \Omega$

Feladatok:


- a) Határozza meg a generátort terhelő eredő ellenállás értékét (R), áramfelvételét (I) és teljesítményfelvételét (P)!
- b) Határozza meg az R_2 és az R_4 ellenállás áramát (I_2, I_4)!
- c) Határozza meg az R_3 és R_5 ellenálláson lévő feszültséget (U_3, U_5)!
- d) Határozza meg a generátor belső ellenállását (R_g)!

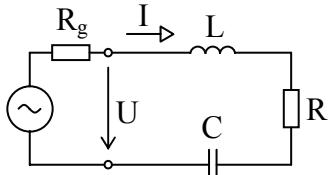A generátor üresjárási kapocsfeszültsége $U_g = 24 \text{ V}$.**2. feladat****15 pont****Váltakozó áramú hálózat számítása**

Adatok:
 $I = 2 \text{ mA}$ $f = 1 \text{ kHz}$
 $X_C = 5 \text{ k}\Omega$ $R = 4 \text{ k}\Omega$
 $X_L = 2 \text{ k}\Omega$

Feladatok:

- a) Határozza meg az áramkör impedanciáját és a kapcsaira jutó feszültséget (Z, U)!
- b) Határozza meg az áramköri elemeken fellépő feszültségeket (U_L, U_R, U_C)!
- c) Határozza meg a kapacitás és az induktivitás értékét (C, L)!

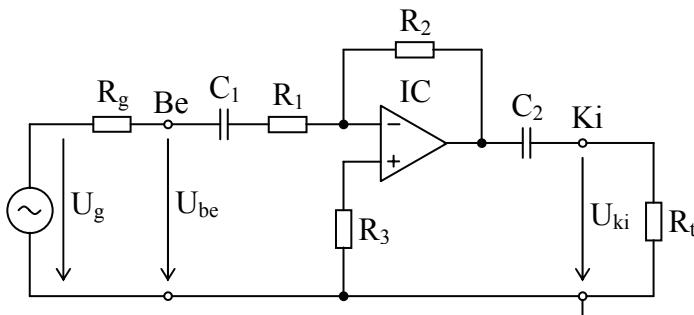3. feladat**15 pont****Kisfrekvenciás erősítő számítása**

Adatok:

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 1 \text{ M}\Omega \quad U_g = 15 \text{ mV} \quad R_g = 5 \text{ k}\Omega \quad C_2 = 10 \mu\text{F} \quad R_t = 4 \text{ k}\Omega$$

$$\hat{U}_{ki\max} = \pm 10 \text{ V} \text{ (a kimeneti feszültség maximális csúcsértéke)}$$

Feladatok:

- Határozza meg a feszültségerősítés (A_u) és az R_3 ellenállás értékét!
- Határozza meg a bemeneti és a kimeneti feszültség értékét (U_{be} , U_{ki})!
- Határozza meg a túlvezérlés nélkül erősíthető legnagyobb bemeneti feszültség effektív értékét (U_{bemax})!
- Határozza meg a kimeneti csatoló tag (C_2-R_t) határfrekvenciáját (f_h)!

4. feladat**15 pont****Kombinációs hálózat tervezése**

Adott egy konjunktív logikai függvény Veitch-táblája:

		C				B
		1	1	1	1	
A	1	1	1	1	1	
			1			
D			1			
	D	1	1	1	1	

Feladatok:

- Írja fel a függvény sorszámos alakját!
(A legnagyobb helyi értékű változót A-val jelöltük.)
- Egyszerűsítse a függvényt grafikus módszerrel!
- Valósítsa meg a függvényt NOT, AND és OR kapukkal!
(A változók csak ponált alakban állnak rendelkezésre.)
- Valósítsa meg a függvényt NOR kapukkal!
(A változók csak ponált alakban állnak rendelkezésre.)

témakör	a feladat sorszáma	maximális pontszám	elért pontszám	a témakör maximális pontszáma	a témakör elért pontszáma
Egyszerű, rövid feladatok	1.	4		40	
	2.	4			
	3.	3			
	4.	3			
	5.	3			
	6.	3			
	7.	3			
	8.	3			
	9.	4			
	10.	3			
	11.	3			
	12.	4			
Összetett feladatok	1.	15		60	
	2.	15			
	3.	15			
	4.	15			
Az írásbeli vizsgarész pontszáma				100	

javító tanár

Dátum:

	pontszáma egész számra kerekítve	programba beírt egész pontszám
Egyszerű, rövid feladatok		
Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző

Dátum:

Dátum: