

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 25.

**ELEKTRONIKAI
ALAPISMERETEK**

**KÖZÉPSZINTŰ
ÍRÁSBELI VIZSGA**

2012. május 25. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

**NEMZETI ERŐFORRÁS
MINISZTÉRIUM**

Fontos tudnivalók

Az írásbeli dolgozat megoldásához segédeszközöként csak szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, rajzeszközök, sablonok és vonalzók használhatók. Az íráshoz kék színű tollat, a rajzoláshoz grafitceruzát kell használni. Az egyszerű, rövid feladatokat a feladatlapon, a kérdések alatt rendelkezésre álló szabad helyen kell megoldani! Az összetett feladatok megoldása a felügyelőtanárok által kiosztott pótlapokon történik, a név és az osztály feltüntetésével. A pótlapokat lapszámozással kell ellátni.

A számítást igénylő feladatoknál ügyelni kell az összefüggés (képlet) helyes felírására, a szakszerű behelyettesítésre és a helyes számolásra. Ezek bármelyikének hiánya pontlevonást jelent. A végeredmény csak akkor fogadható el teljes pontszámmal, ha annak számértéke és mértékegysége kifogástalan.

A feladatok megoldásánál ügyelni kell az írásbeli dolgozat rendezettségére, az áttekinthetőségre, a szabványos jelölések alkalmazására, a műszaki, formai és esztétikai elvárásoknak való megfelelésre. Ezek hiánya pontlevonást jelent. A megoldásban az esetleges hibás részeket egy ferde vonallal kell áthúzni.

A megoldási időn belül lehetőség van tisztázat készítésére is. Ebben az esetben egy „Piszkozat” és egy „Tisztázat” készül folyamatos oldalszámozással.

Egyszerű, rövid feladatok**Maximális pontszám: 40**

- 1.) Egészítse ki a táblázatot az első oszlopban látható minta alapján! (3 pont)

15 mA	120 μ H	5 T Ω	25 μ S	47 nF
$1,5 \cdot 10^{-2}$ A				

- 2.) Határozza meg három párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredőjét!

Adatok: $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 15 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 30 \text{ k}\Omega$ (3 pont)

$$R =$$

- 3.) Határozza meg az $U_0 = 0,2 \text{ V}$ méréshatárú alapműszerhez szükséges előtétellenállás értékét, hogy az új méréshatár $U = 7,5 \text{ V}$ legyen! $U_0 = 0,2 \text{ V}$ esetén az alapműszer $I_0 = 200 \mu\text{A}$ áramot vesz fel. (3 pont)

$$R_e =$$

- 4.) Egészítse ki a táblázatot! A táblázatnak az induktív reaktancia frekvenciafüggését kell kifejeznie. (3 pont)

f (kHz)	1	2	3	4
$X_L (\Omega)$		500		

- 5.) Határozza meg egy soros RL kapcsolás tápfeszültségét!

Adatok: $I = 2 \text{ mA}$, $R = 2 \text{ k}\Omega$, $X_L = 1,5 \text{ k}\Omega$ (4 pont)

$$U =$$

- 6.) Határozza meg egy párhuzamos RC kapcsolás impedanciáját!

Adatok: $U = 6 \text{ V}$, $I_R = 10 \text{ mA}$, $I_C = 7,5 \text{ mA}$ (4 pont)

$$Z =$$

- 7.) Adja meg az alábbi feszültségerősítés értékeit decibelben! (3 pont)

A_u	1	80	$\sqrt{2}$	0,5
$a_u (\text{dB})$				

- 8.) Számítsa ki az $R_{ki} = 2,5 \text{ k}\Omega$ kimeneti ellenállású, $U_{ki0} = 800 \text{ mV}$ terheletlen kimeneti feszültségű erősítő kimeneti feszültségét $R_t = 7,5 \text{ k}\Omega$ terhelés esetén! (3 pont)

$$U_{ki} =$$

- 9.) Határozza meg egy terhelt kimenetű közös source-ú erősítő alapkapcsolás feszültségerősítését! Adatok: $y_{21S} = 5 \text{ mS}$, $y_{22S} = 25 \mu\text{S}$, $R_D = 5 \text{ k}\Omega$, $R_t = 7,5 \text{ k}\Omega$. (4 pont)

$$A_{ut} =$$

- 10.) Rajzoljon közös kollektoros erősítő alapkapcsolást! Alkatrészek: 1 db NPN tranzisztor, 3 db ellenállás, 2 db elektrolit-kondenzátor. (4 pont)


- 11.) Írja fel az alábbi logikai függvény konjunktív sorszámos alakját!
A legnagyobb helyi értékű változót A-val jelöltük. (3 pont)
- $$F^4 = (\overline{A} + B + \overline{C} + \overline{D}) \cdot (A + \overline{B} + \overline{C} + D) \cdot (A + B + C + \overline{D})$$

$$F^4 =$$

- 12.) Írja fel az alábbi logikai függvény diszjunktív szabályos alakját! (3 pont)

$$F^4 = A \cdot \overline{B} \cdot C + B \cdot C \cdot D + A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$$

$$F^4 =$$

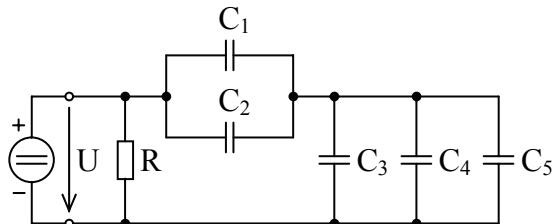
Összetett feladatok**Maximális pontszám: 60****1. feladat****Maximális pontszám: 15****Egyenfeszültségű hálózat számítása**

Adatok:

$$\begin{array}{ll} U = 15 \text{ V} & C_1 = 10 \mu\text{F} \\ R = 100 \text{ k}\Omega & C_2 = 20 \mu\text{F} \\ & C_3 = 10 \mu\text{F} \\ & C_4 = 20 \mu\text{F} \\ & C_5 = 30 \mu\text{F} \end{array}$$

Feladatok:

- Határozza meg a C_1, C_2, C_3, C_4, C_5 kondenzátorhálózat eredő kapacitását (C)!
- Határozza meg a kondenzátorhálózat eredő töltését (Q) és az egyes kondenzátorokon fellépő feszültségeket (U_1, U_2, U_3, U_4, U_5)!
- A generátor eltávolítását követően a kondenzátorhálózat az R ellenálláson át kisül. Határozza meg a kisülés időállandóját (τ)!

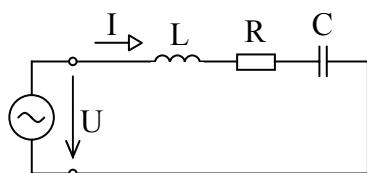
2. feladat**Maximális pontszám: 15****Váltakozó áramú hálózat számítása**

Adatok:

$$\begin{array}{ll} U = 6 \text{ V} & f = 5 \text{ kHz} \\ X_L = 2,5 \text{ k}\Omega & R = 2 \text{ k}\Omega \\ X_C = 4 \text{ k}\Omega & \end{array}$$

Feladatok:

- Határozza meg az áramkör impedanciáját és áramfelvételét (Z, I)!
- Határozza meg az áramköri elemeken fellépő feszültségeket (U_R, U_C, U_L)!
- Határozza meg az induktivitás és a kapacitás értékét (L, C)!

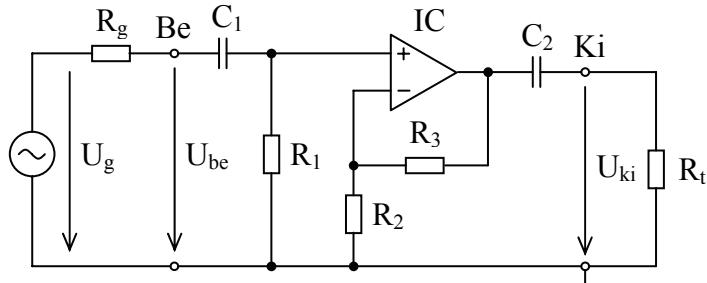3. feladat**Maximális pontszám: 15****Kisfrekvenciás erősítő számítása**

Adatok:

$$A_u = 10 \quad R_1 = 27 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 30 \text{ k}\Omega \quad U_g = 500 \text{ mV} \quad R_g = 5 \text{ k}\Omega$$

$$C_2 = 10 \mu\text{F} \quad R_t = 2 \text{ k}\Omega$$

A számításnál a műveleti erősítő ideálisnak tekinthető. A kondenzátorok kapacitív ellenállása elhanyagolható.

Feladatok:

- Határozza meg az erősítő bemeneti ellenállását (R_{be})!
- Határozza meg az R_3 ellenállás értékét!
- Számítsa ki az erősítő bemeneti és kimeneti feszültségét (U_{be} , U_{ki}), valamint kimeneti teljesítményét (P_{ki})!
- Határozza meg a kimeneti csatoló tag ($C_2 - R_t$) határfrekvenciáját (f_h)!

4. feladat**Maximális pontszám: 15****Kombinációs hálózat tervezése**

Adott egy konjunktív logikai függvény Veitch-táblája:

		C		B
		1	1	
A	1	1		
	1	1		
D	1	1	1	B
	1	1		

Feladatok:

- Írja fel a konjunktív függvény sorszámos alakját!
A legnagyobb helyi értékű változót A-val jelöltük.
- Egyszerűsítse a függvényt grafikus módszerrel!
- Valósítsa meg a függvényt NOT, AND és OR kapukkal!
(A változók csak ponált alakban állnak rendelkezésre.)
- Valósítsa meg a függvényt NOR kapukkal!
(A változók csak ponált alakban állnak rendelkezésre.)

témakör	a feladat sorszáma	maximális pontszám	elért pontszám	a témakör maximális pontszáma	a témakör elért pontszáma
Egyszerű, rövid feladatok	1.	3		40	
	2.	3			
	3.	3			
	4.	3			
	5.	4			
	6.	4			
	7.	3			
	8.	3			
	9.	4			
	10.	4			
	11.	3			
	12.	3			
Összetett feladatok	1.	15		60	
	2.	15			
	3.	15			
	4.	15			
Az írásbeli vizsgarész pontszáma				100	

javító tanár

Dátum:

	pontszáma egész számra kerekítve	programba beírt egész pontszám
Egyszerű, rövid feladatok		
Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző

Dátum:

Dátum: